

TABLE 1			
Present state(Q)	input(S)	input(R)	Next state(Q_n)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	X
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	X